

TP ESN7

Réalisation d'un périphérique

SPI

I-Introduction :


L'objectif de ce TP est de développer un périphérique SPI «simplifié » et de vérifier que son fonctionnement est conforme à son cahier des charges. Ce périphérique devra pouvoir être implanté sur un circuit FPGA et par conséquent être décrit sous forme de fichier codé en langage VHDL.

Cahier des charges

Les entrées du périphérique sont :

- **clk** : signal d'horloge qui cadence l'ensemble des opérations internes
- **clr** : signal qui met le périphérique dans l'état initial (état repos)
- **read** : signal qui commande une opération de lecture d'un mot de 8 bits
- **write** : signal qui commande une opération d'écriture d'un mot de 8 bits
- **data_in** : bus de donnée de 8 bits en entrée (utilisé pour les opérations d'écriture)
- **data_out** : bus de donnée de 8 bits en sortie (utilisé pour les opérations de lecture)
- **ready** : signal indiquant si le périphérique est occupé ou disponible pour une nouvelle commande

 - **MOSI** : signal SPI (master out slave in), donnée en sortie
- **MISO** : signal SPI (master in slave out), donnée en entrée
- **SCK** : signal SPI (serial clock), horloge cadencant l'échange de donnée entre le maître et l'esclave




Le mode de fonctionnement souhaité est le suivant :

- Une opération d'écriture et une opération de lecture ne peuvent avoir lieu simultanément (en cas de commande simultanée, la priorité est donnée à une opération de lecture).
- tous les signaux de contrôle/commande sont actifs à l'état haut
- l'activation de la commande « clr » positionne le périphérique à l'état initial (ou de repos) et interrompt toute opération d'écriture ou de lecture le cas échéant.
- A l'état initial (ou de repos), les lignes MOSI et SCK sont à l'état bas
- Une opération d'écriture est lancée quand la ligne wr passe à « 1 » et que le périphérique est prêt (ready = « 1 »)
- Une opération de lecture est lancée quand la ligne rd passe à « 1 » et que le périphérique est prêt (ready = « 1 »)
- le signal ready est à l'état « 0 » lorsque le périphérique n'est pas au repos, autrement dit lorsqu'une opération d'écriture ou de lecture est en cours.


La fréquence d'horloge est égale à 100 MHz et la fréquence de la liaison SPI est 5 MHz (SCK est un signal carré). La configuration SPI sera réglée sur le mode 0.

II-Préparation :


1) Schéma registre 8bits PISO

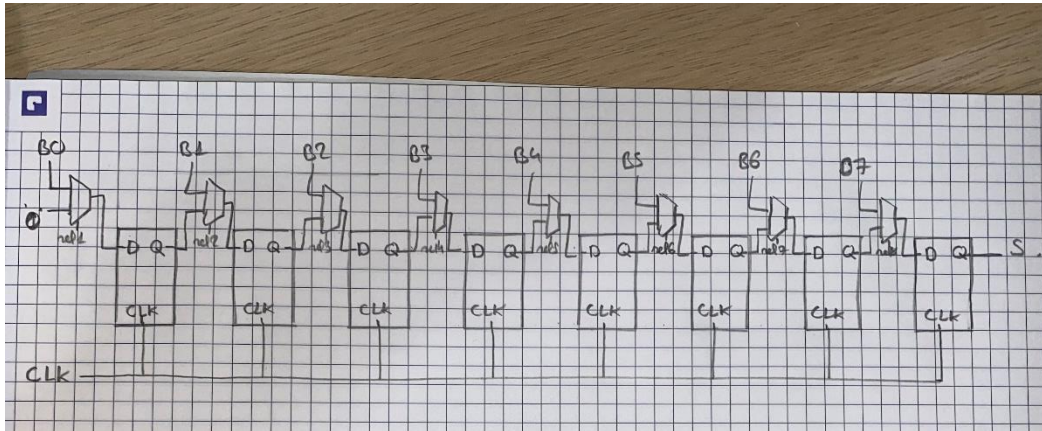

 
On obtient le chronogramme suivant en simulant le code VHDL de PISO :



2) Schéma registre 8bits SIPO

 

 On obtient le chronogramme suivant en simulant le code VHDL de SIPO :



III-Conception :

Afin de réaliser le périphérique SPI j'ai décidé d'utiliser une machine à état. Elle comporte 5 états qui sont les suivants :

-**Repos** : l'état d'attente dans lequel se trouve le périphérique quand l'entrée **clr** est a '1'. On attend que l'entrée **rd** ou **wr** passe a '1' pour commencer une action d'écriture ou de lecture. Le passage de **rd** a '1' fait passer la sortie **rdy** a '0', le compteur **cpt** et **cpt_sck** sont initialiser a 0 et l'état de la machine passe à l'état **Read**. Le passage de **wr** a '1' fait passer la sortie **rdy** a '0' **wirte_register** prend le mot sur l'entrée **data_in** et l'état passe à **WaitWrite**. Dans cet état, la sortie **MISO** et **SCK** sont à l'état bas donc '0'.

-**Read** : l'état **Read** permet de faire la lecture. Dans cet état à chaque front descendant de **SCK** un décalage vers la gauche, est fait sur **shift_register** avec la valeur sur l'entrée **MISO**. Au bout de 8 décalages gérer par le compteur **cpt**, **read_register** prend le mot stocker dans **shift_register** et la machine passe à l'état **WaitRead**.


-**WaitRead** : l'état **WaitRead** permet de simuler la copie de **read_register** sur **data_out** qui prend un coup d'horloge, pour ne pas faire cette copie instantanément. La machine passe ensuite à l'état **Repos**.

-**WaitWrite** : L'état **WaitWrite** permet de simuler la copie de **write_register** sur **shift_register** qui prend un coup d'horloge. Le bit 7 de **shift_register** est placé sur la sortie **MOSI**. **cpt_sck** est **cpt** sont initialisé à 0 et la machine passe à l'état **Write**.

-**Write** : l'état **Write** permet de faire l'écriture. Dans cet état à chaque front descendant de **SCK** un décalage vers la gauche, est fait sur **shift_register** avec la valeur sur l'entrée **MISO** puis le 7ieme bit de **shift_register** est placé sur la sortie **MOSI**. Au bout de 8 décalages gérer par le compteur **cpt**, la machine passe à l'état **Repos**.

Les décalages vers la gauche sur le registre **shift_register** dans les états **Write** et **Read** sont réaliser à l'aide d'une fonction **d_reg_dec**. Cette fonction prend deux paramètres un **std_logic_vector X** et un **std_logic dec**. La fonction effectue une concaténation entre les bits(6-0) de **X** et le bit **dec**, ce qui correspond à un décalage vers la gauche plus le bit **dec**.

L'horloge **clk** du système est cadencée à une fréquence de 100Mhz et la liaison SPI a 5Mhz ce qui est 20 fois moins rapide. Afin de répondre à ce problème, sachant que **SCK** est généré uniquement pendant la lecture et l'écriture, j'utilise un compteur **cpt_sck** initialiser à 0 quand on rentre dans un des deux états. Ce compteur doit être incrémenté 20 fois cadencé par des fronts montants de l'horloge **clk**. De plus on place un signal **sortie** à l'état bas ce signal est reporté sur la sortie **SCK** a la fin du process. Dans un état **Read** ou **Write** le compteur **cpt_sck** est incrémenté, au bout de 10 incrémentations, on inverse l'état du signal **sortie** avec la fonction **not(sortie)**. Puis au bout de 20 incrémentations, on inverse à nouveau le signal **sortie** et on place **cpt_sck** a 0. Cette action est répétée 8 fois contrôlée par **cpt** pour gérer le nombre de décalage. À la fin, on obtient bien un signal **SCK** cadencé a 5Mhz 20 fois moins rapides que le l'horloge **clk** de 100Mhz.

 

On obtient cette machine à état à l'aide de Quartus.


IV-Vérification:

Pour vérifier que notre périphérique fonctionne correctement, nous allons réaliser des tests afin de valider le mode de fonctionnement souhaité par le cahier des charges qui sont pour le rappeler les suivants:

Le mode de fonctionnement souhaité est le suivant :

- Une opération d'écriture et une opération de lecture ne peuvent avoir lieu simultanément (en cas de commande simultanée, la priorité est donnée à une opération de lecture).
- tous les signaux de contrôle/commande sont actifs à l'état haut
- l'activation de la commande « clr » positionne le périphérique à l'état initial (ou de repos) et interrompt toute opération d'écriture ou de lecture le cas échéant.
- A l'état initial (ou de repos), les lignes MOSI et SCK sont à l'état bas
- Une opération d'écriture est lancée quand la ligne wr passe à « 1 » et que le périphérique est prêt (ready = « 1 »)
- Une opération de lecture est lancée quand la ligne rd passe à « 1 » et que le périphérique est prêt (ready = « 1 »)
- le signal ready est à l'état « 0 » lorsque le périphérique n'est pas au repos, autrement dit lorsqu'une opération d'écriture ou de lecture est en cours.

 
La fréquence d'horloge est égale à 100 MHz et la fréquence de la liaison SPI est 5 MHz (SCK est un signal carré). La configuration SPI sera réglée sur le mode 0.




Dans cette première capture d'écran, on remarque le signal **clr** a '1' sur le premier front montant cela passe **rdy** a '1', la sortie **MOSI** et **SCK** sont à l'état bas '0', on est dans l'état **Repos**. À 30 ns le signal **rd** et **wr** passe a '1' simultanément on remarque alors que l'opération de lecture se lance car elle est prioritaire, on est dans l'état **Lecture**. Le signal **rdy** passe alors a '0', l'horloge **SCK** se lance et à chaque front montant, on lit la valeur de l'entrée **MISO**. Le système utilise la configuration CPOL = 0 et CPHA = 0 donc le changement de bit **MISO** se fait à chaque front descendant de **SCK** et la lecture à chaque front montant de **SCK**. Le signal **SCK** a bien 8 fronts montants qui correspond bien au 8 bits d'un octet. A la fin du dernier front

descendant de **SCK** la machine, passe dans l'état **WaitRead** afin de faire la copie de **shift_register** sur **data_out** qui est ensuite afficher.

 On vérifie le résultat sur **data_out** :




 Les fronts montants de **SCK** sont marqués par des lignes blanches, le mot à lire est donc le suivant « 10010101 ». On remarque ensuite à la fin de la Lecture que le mot afficher sur **data_out** est bien le même mot « 10010101 ». À la fin de la lecture **SCK**, passe a '0' et **rdy** passe a '1', la machine passe à l'état **Repos**.




Dans cette deuxième capture d'écran, nous allons tester l'écriture. Le signal **wr** passe a '1' à 1700 ns, l'opération d'écriture se lance **rdy** passe a '0'. La machine passe d'abord dans l'état **WaitWrite** pour faire la copie de **data_in** sur **shift_register** pendant un coup d'horloge. La machine passe ensuite dans l'état **Write**. **SCK** se lance et à chaque front montant, on place le bit 7 de **shift_register** sur la sortie **MOSI**. Le système utilise la configuration CPOL = 0 et CPHA = 0 donc l'écriture sur **MOSI** ce fait à chaque front descendant de **SCK**. On remarque que l'écriture se fait bien 8 fois pour un octet, car on a 8 fronts montants de **SCK**. À la fin le signal **rdy** passe a '1', **SCK** passe a '0' et **MOSI** passe a '0'. La machine revient alors sur l'état **Repos**.

On vérifie le résultat sur **MOSI** :

 

Le mot sur **data_in** est « 10101010 », les fronts montant de **SCK** sont marqués par des lignes blanches. On remarque que le mot sur **data_in** se retrouve bien sur la sortie **MOSI** donc l'écriture fonctionne correctement.

 Nous allons maintenant vérifier le signal *SCK* :



On remarque bien qu'une période du signal *SCK* dure sur 20 périodes du signal *clk* donc le cahier des charges est bien respecté.

V-Conclusion:

Pendant ce TP, nous avons conçu un périphérique SPI simplifié sur le logiciel Quartus en simulant à l'aide de ModelSim. Nous avons vu comment implanter un registre à décalage et comment gérer un système qui fonctionne avec deux horloges. Nous avons aussi vu comment implémenter notre système sur un FPGA

V-Annexe:

-SIPO

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity SIPO is
5  port(
6      clk : in std_logic;
7      serie_e : in std_logic;
8      parallele_s : out std_logic_vector(7 downto 0));
9  end entity;
10
11 architecture seq of SIPO is
12     signal tmp : std_logic_vector(7 downto 0);
13
14 begin
15     process(clk)
16     begin
17         tmp<=tmp(6 downto 0)&serie_e;
18     end process;
19     parallele_s<= tmp;
20 end architecture;
```

-PISO

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity PISO is
5  port(
6      clk : in std_logic;
7      load : in std_logic;
8      rst : in std_logic;
9      parallele_e : in std_logic_vector(7 downto 0);
10     serie_s : out std_logic);
11 end entity;
12
13 architecture seq of PISO is
14     type t_state is (Repos, Calcule);
15     signal state : t_state;
16     signal tmp : std_logic_vector(7 downto 0);
17
18 begin
19     process(clk,rst)
20     begin
21         if(rst = '1') then
22             serie_s <='0';
23             state <= Repos;
24         elsif(rising_edge(clk))then
25             case state is
26             when Repos=>
27                 if(load = '1')then
28                     state<=Calcule;
29                     tmp<= parallele_e;
30                 end if;
31             when Calcule=>
32                 serie_s<=tmp(7);
33                 tmp<=tmp(6 downto 0)&'0';
34             end case;
35         end if;
36     end process;
37 end architecture;
```


-SPI

```
1  |library ieee;
2  |use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity SPI is
5  | port (
6  |     clk: in std_logic;
7  |     clr: in std_logic;
8  |     rd: in std_logic;
9  |     wr: in std_logic;
10 |     data_in: in std_logic_vector(7 downto 0);
11 |     data_out: out std_logic_vector(7 downto 0);
12 |     rdy : out std_logic;
13 |     MOSI : out std_logic;
14 |     MISO : in std_logic;
15 |     SCK: out std_logic);
16 | end entity;
17
18 architecture seq of SPI is
19 |
20 |     --Fonction qui permet de faire le décalage a gauche
21 |     function f_reg_dec (x: std_logic_vector; dec : std_logic) return std_logic_vector is
22 |     begin
23 |         return x(6 downto 0) & dec;
24 |     end;
25 |
26 |     --Déclaration du type pour la machine a état
27 |     type t_state is (Repos, waitRead,waitWrite,Read,write);
28 |     signal state : t_state;
29 |
30 |     --Compteurs
31 |     signal cpt : integer range 0 to 8;
32 |     signal cpt_sck : integer range 0 to 20;
33 |     --signal intermédiaire qui va etre appliqué sur SCK
34 |     signal sortie : std_logic;
35 |
36 |     signal write_register : std_logic_vector(7 downto 0);
37 |     signal read_register : std_logic_vector(7 downto 0);
38 |
39 | begin
40 |     process(clr,clk)
41 |     variable shift_register : std_logic_vector(7 downto 0);
42 |     begin
43 |         if(clr = '1') then
44 |             state <= Repos;
45 |             rdy <= '1';
46 |             sortie <='0';
47 |         elsif(rising_edge(clk))then
48 |             case state is
49 |             when Repos => --Etat Repos dans lequel MOSI et SCK sont
50 |                 rdy <= '1'; -- a l'état bas
51 |                 MOSI <= '0';
52 |                 sortie <='0';
53 |                 if(rd = '1')then --Quand rd = '1' on passe dans l'état Read
54 |                     rdy<='0';
55 |                     state<=Read;
56 |                     cpt <= 0;
57 |                     cpt_sck <= 0;
58 |                 elsif(wr = '1')then --Quand rd = '1' on passe dans l'état waitwrite
59 |                     rdy <= '0'; --on copie data_in sur write_register
60 |                     state <= waitwrite;
61 |                     write_register <= data_in;
62 |                 end if;
63 |             when waitwrite => --Etat waitwrite permet de faire une temporisation de
64 |                 shift_register := write_register; -- un cout d'horloge et le premier bit
65 |                 MOSI <= shift_register(7); --dans shift register est écrit sur MOSI
66 |                 state <= write; -- On passe ensuite a l'état write
67 |                 cpt_sck <= 0;
68 |                 cpt <= 0;
```

```

69 when write => --Etat write pour l'écriture
70     if(cpt < 8)then
71         if(cpt_sck < 19) then --SCK contrôler par cpt_sck on inverse ça valeur
72             cpt_sck <= cpt_sck+1; -- tout les 10 cout d'horloge de clk
73             if(cpt_sck = 9)then
74                 sortie <= not(sortie);
75             end if;
76         else
77             cpt_sck <= 0; --A chaque fois que SCK est sur une nouvel periode
78             sortie <= not(sortie); -- on fait un décalage a gauche sur shift_register
79             cpt <= cpt +1; --et on écrit le 7ieme bit sur MOSI
80             shift_register := f_reg_dec(shift_register,MISO);
81             MOSI <= shift_register(7);
82         end if;
83     else
84         sortie <= '0'; -- au bout de 8 décalage et écriture on passe a l'etat Repos
85         rdy <= '1';
86         MOSI <= '0';
87         state <= Repos;
88     end if;
89 when Read => --Etat Read pour la lecture
90     if(cpt < 8)then
91         if(cpt_sck < 19) then --SCK gerer de la même façon que l'etat write
92             cpt_sck <= cpt_sck+1;
93             if(cpt_sck = 9)then
94                 sortie <= not(sortie);
95                 --A chaque front montant de SCK on lit la valeur sur MISO
96                 shift_register := f_reg_dec(shift_register,MISO);
97             end if;
98         else
99             cpt_sck <= 0;
100             sortie <= not(sortie);
101             cpt <= cpt +1;
102         end if;
103     else
104         sortie <= '0'; --au bout de 8 lecture on passe a l'etat waitRead
105         rdy <= '1';
106         read_register <= shift_register;
107         state <= waitRead;
108     end if;
109 when waitRead => --etat wait read
110     data_out <= read_register; --Perme une temporisation de un cout d'horloge clk
111     state <= Repos; --Pour la copie de read_register sur data_out
112 end case; --On passe ensuite a l'etat Repos
113 end if;
114 end process;
115 SCK <= sortie when state = Read else
116     sortie when state = write else
117     '0';
118 end architecture;

```

-tb

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity tb is
6  end tb;
7
8  architecture seq of tb is
9
10     signal clk: std_logic;
11     signal clr: std_logic;
12     signal rd: std_logic;
13     signal wr: std_logic;
14     signal data_in: std_logic_vector(7 downto 0);
15     signal data_out: std_logic_vector(7 downto 0);
16     signal rdy : std_logic;
17     signal MOSI : std_logic;
18     signal MISO : std_logic;
19     signal SCK: std_logic;
20
21     begin
22
23         UUT: entity work.SPI port map(clk, clr, rd, wr, data_in, data_out, rdy, MOSI, MISO, SCK);
24
25         CLOCK: process
26         begin
27             clk<='1';
28             wait for 5 ns;
29             clk<='0';
30             wait for 5 ns;
31         end process;
32
33         RESET:process
34         begin
35             clr <= '1';
36             wait for 3 ns;
37             clr <= '0';
38             wait;
39         end process;
40
41         ECRITURE:process
42         begin
43             wr <= '0';
44             wait for 30 ns;
45             wr <= '1';
46             wait for 30 ns;
47             wr <= '0';
48             wait for 1640 ns;
49             wr <= '1';
50             wait for 30 ns;
51             wr <= '0';
52             wait;
53         end process;
54
55         LECTURE:process
56         begin
57             rd <= '0';
58             wait for 30 ns;
59             rd <= '1';
60             wait for 30 ns;
61             rd <= '0';
62             wait;
63         end process;
64
65     ENTREE_DATA:process
66     begin
67         data_in <= "10101010";
68         wait;
69     end process;
70
71     ENTREE_SPI:process
72     begin
73         MISO <= '0';
74         wait for 30 ns;
75         MISO <= '1';
76         wait for 200 ns;
77         MISO <= '0';
78         wait for 200 ns;
79         MISO <= '0';
80         wait for 200 ns;
81         MISO <= '1';
82         wait for 200 ns;
83         MISO <= '0';
84         wait for 200 ns;
85         MISO <= '1';
86         wait for 200 ns;
87         MISO <= '0';
88         wait for 200 ns;
89         MISO <= '1';
90         wait for 200 ns;
91         MISO <= '0';
92         wait;
93     end process;
94
95 end architecture;
96
97
```